

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



Université Larbi Ben M'hidi Oum el Bouaghi
ISTA Ain M'lila
Département Réseaux et Télécommunications



1ère Année Licence
Module : Informatique 1

Algèbre de Boole

© **Dr BENACER Imad Jan 2021**

Année Universitaire : 2020 / 2021



PLAN D'EXPOSE

Définition des variables et fonctions logiques



Les opérateurs de base et les portes logiques




Les lois fondamentales de l'algèbre de Boole





Introduction

 - Les machines numériques (ordinateur, tablette, téléphone...) sont constituées d'un ensemble de **circuits électroniques**.
- Chaque circuit fournit une **fonction logique** bien déterminée; opérations logiques ou arithmétiques (addition, soustraction, comparaison,




La fonction $F(A,B)$ peut être : la somme de A et B , ou le résultat de la comparaison de A et B ou une autre fonction

- Une **fonction logique de base** est réalisée à l'aide des **portes logiques** qui permettent d'effectuer des opérations élémentaires.



Introduction

 - Ces **portes logiques** sont aujourd'hui réalisées à l'aide de **transistors**.



- Pour **concevoir et réaliser** ce circuit on doit avoir un modèle **mathématique de la fonction** réalisée par ce circuit .
- Ce modèle doit prendre en considération le **système binaire**.
- Le modèle mathématique utilisé est celui de **Boole**.



2. Algèbre de Boole

- George Boole est un mathématicien anglais (1815-1864).
- Il a fait des travaux dont les quels les **fonctions** (expressions) sont constitués par des **variables** qui peuvent prendre les valeurs '**OUI**' ou '**NON**' .
- Ces travaux ont été utilisés pour faire l'étude des systèmes qui possèdent **deux états s'exclus mutuellement** :
 - Le système peut être uniquement dans **deux états** E1 et E2 tel que E1 est l'opposé de E2.
 - Le système **ne peut pas être** dans l'état E1 et E2 en **même temps**
- Ces travaux sont **bien adaptés** au Système **binaire** (0 et 1).



Exemple de systèmes à deux états

- Un interrupteur est ouvert ou non ouvert (fermé)
- Une lampe est allumée ou non allumée (éteinte)
- Une porte est ouverte ou non ouverte (fermée)

- **Remarque :**

On peut utiliser les conventions suivantes :

OUI → VRAI (true)

NON → FAUX (false)

OUI → 1 (Niveau Haut)

NON → 0 (Niveau Bas)



3. Définitions et conventions

3.1. Niveau logique : Lorsque on fait l'étude d'un système logique il faut bien préciser le niveau du travail.

Niveau	Logique positive	Logique négative
H (Hight) haut	1	0
L (Low) bas	0	1

Exemple :

Logique positive :

lampe allumée : 1

lampe éteinte : 0

Logique négative

lampe allumée : 0

lampe éteinte : 1



3.3. Fonction logique

- C'est une fonction qui **relie N variables logiques** avec un ensemble **d'opérateurs logiques** de base.
- Dans l'Algèbre de Boole il existe trois opérateurs de base : **NON** , **ET** , **OU**.
- La valeur d'une fonction logique est **égale à 1 ou 0** selon les valeurs des variables logiques.
- Si une fonction logique possède **N variables** logiques → **2^n combinaisons** → la fonction possède **2^n valeurs**.
- Les 2^n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle **table de vérité (TV)**.



Exemple d'une fonction logique

$$F(A, B, C) = \bar{A}.\bar{B}.C + \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.C$$

La fonction possède 3 variables $\rightarrow 2^3$ combinaisons

$$F(0,0,0) = \bar{0}.\bar{0}.0 + \bar{0}.0.0 + 0.\bar{0}.0 + 0.0.0 = 0$$

$$F(0,0,1) = \bar{0}.\bar{0}.1 + \bar{0}.0.1 + 0.\bar{0}.1 + 0.0.1 = 1$$

$$F(0,1,0) = \bar{0}.\bar{1}.0 + \bar{0}.1.0 + 0.\bar{1}.0 + 0.1.0 = 0$$

$$F(0,1,1) = \bar{0}.\bar{1}.1 + \bar{0}.1.1 + 0.\bar{1}.1 + 0.1.1 = 1$$

$$F(1,0,0) = \bar{1}.\bar{0}.0 + \bar{1}.0.0 + 1.\bar{0}.0 + 1.0.0 = 0$$

$$F(1,0,1) = \bar{1}.\bar{0}.1 + \bar{1}.0.1 + 1.\bar{0}.1 + 1.0.1 = 1$$

$$F(1,1,0) = \bar{1}.\bar{1}.0 + \bar{1}.1.0 + 1.\bar{1}.0 + 1.1.0 = 0$$

$$F(1,1,1) = \bar{1}.\bar{1}.1 + \bar{1}.1.1 + 1.\bar{1}.1 + 1.1.1 = 1$$

A	B	C		F
0	0	0		0
0	0	1		1
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		0
1	1	1		1

Une table de vérité

4. Opérateurs logiques de base

4.1 NON (négation)

- **NON** : est un opérateur unaire (une seule variable) qui a pour rôle d'**inverser** la valeur d'une variable .

$$F(A) = \text{Non } A = \overline{A}$$

(lire : A barre)

A	
0	1
1	0



4.2 ET (AND)

- Le **ET** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser le **Produit logique** entre **deux variables booléennes**.
- Le **ET** fait la **conjonction** entre deux variables.
- Le ET est défini par : $F(A,B) = A \cdot B$

A	B	A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



4.3 OU (OR)

- Le **OU** est un opérateur binaire (deux variables) , à pour rôle de réaliser la **somme logique** entre **deux variables logiques**.
- Le OU fait la **disjonction** entre deux variables.
- Le **OU** est défini par $F(A,B)= A + B$ (il ne faut pas confondre avec la somme arithmétique)

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



4.5 Lois fondamentales de l'Algèbre de Boole

- **Commutativité**

$$a+b = b+a$$

$$a.b = b.a$$

- **Associativité**

$$a+(b+c) = (a+b)+c$$

$$a.(b.c) = (a.b).c$$

- **Distributivité**

$$a.(b+c) = a.b+a.c$$

$$a+(b.c) = (a+b).(a+c)$$

- **Idempotence**

$$a+a = a$$

$$a.a = a$$

- **Absorption**

$$a+a.b = a$$

$$a.(a+b) = a$$

- **Involution**

$$\overline{\overline{a}} = a$$



- **Élément neutre**

$$a+0 = a$$

$$a.1 = a$$

- **Élément absorbant**

$$a+1 = 1$$

$$a.0 = 0$$

- **Inverse**

$$a+\bar{a} = 1$$

$$a.\bar{a} = 0$$

- **Autres relations utiles**

$$A + (A . B) = A$$

$$A . (A + B) = A$$

$$(A + B) . (A + \bar{B}) = A$$

$$A + \bar{A} . B = A + B$$




6. Théorème de **DE-MORGANE**

- La **somme** logique **complimentée** de deux variables est égale au **produit** des **compléments** des deux variables.

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

- Le **produit** logique **complimenté** de deux variables est égale au **somme** logique des **compléments** des deux variables.

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$



6.1 Généralisation du Théorème DE- MORGANE à **N** variables

$$\overline{A.B.C\dots} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots$$

$$\overline{A + B + C + \dots} = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\dots$$



7. Autres opérateurs logiques

7.1 OU exclusif (XOR)

$$F(A, B) = A \oplus B$$

$$A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



7.2 NAND (NON ET)

$$F(A, B) = \overline{A \cdot B}$$

$$F(A, B) = A \uparrow B$$

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



7.3 NOR (NON OU)

$$F(A, B) = \overline{A + B}$$




$$F(A, B) = A \downarrow B$$




A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



   8. Portes logiques

Une porte logique est un circuit électronique élémentaire qui Permet de réaliser la fonction d'un **opérateur logique de base**



   

Remarque :

- Les portes ET , OU , NAND , NOR peuvent avoir plus que deux entrées
- Il **n'existe pas** de OU exclusif à plus de deux entrées




8.1 Schéma d'un circuit logique (Logigramme)

- C'est la traduction de la fonction logique en un schéma électronique.
- Le principe consiste à remplacer chaque **opérateur logique** par la **porte logique** qui lui correspond.

Exemple1


$$F(A, B, C) = A.B + \overline{B}.C$$

 



 Exemple 2

$$F(A,B,C,D) = (A + B) \cdot \overline{(B + \overline{C} + D)} \cdot A$$





Définition textuelle d'une fonction
logique , table de vérité , formes
algébriques , simplification
algébrique, table de Karnaugh



Définition textuelle d'une fonction logique

- Généralement la définition du fonctionnement d'un système est donnée sous un **format textuelle** .
- Pour faire **l'étude et la réalisation** d'un tel système on doit avoir son **modèle mathématique** (fonction logique).
- Donc il faut **tirer (déduire)** la **fonction logique** a partir de la **description textuelle**.



Exemple : définition textuelle du fonctionnement d'un système

- Une serrure de sécurité s'ouvre en fonction **de trois clés**.
Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :
 - La serrure est ouverte si au moins deux clés sont utilisées.
 - La serrure reste fermée dans les autres cas .

Donner la schéma du circuit qui permet de contrôler l'ouverture de la serrure ?



Étapes de conception et de réalisation d'un circuit numérique

- Pour faire l'étude et la réalisation d'un circuit il faut suivre les étapes suivantes :
 1. Il faut bien comprendre le fonctionnement du système.
 2. Il faut définir les variables d'entrée.
 3. Il faut définir les variables de sortie.
 4. Etablir la table de vérité.
 5. Ecrire les équations algébriques des sorties (à partir de la table de vérité).
 6. Effectuer des simplifications (algébrique ou par Karnaugh).
 7. Faire le schéma avec un minimum de portes logiques.



Si on reprend l'exemple de la serrure :


- Le système possède **trois entrées** : chaque entrée représente une clé.
- On va correspondre à chaque clé une variable logique: clé 1 \rightarrow A , la clé 2 \rightarrow B , la clé 3 \rightarrow C
 - Si la clé 1 est utilisée alors la variable $A=1$ sinon $A =0$
 - Si la clé 2 est utilisée alors la variable $B=1$ sinon $B =0$
 - Si la clé 3 est utilisée alors la variable $C=1$ sinon $C =0$
- Le système possède **une seule sortie** qui correspond à l'état de la serrure (ouverte ou fermé).
- On va correspondre une variable S pour designer la sortie :
 - $S=1$ si la serrure est ouverte ,
 - $S=0$ si elle est fermée



$$S = F(A, B, C)$$

$F(A, B, C) = 1$ si au moins deux clés sont introduites

$F(A, B, C) = 0$ si non .

 

Remarque :

Il est important de préciser aussi le niveau logique avec lequel on travail (logique positive ou négative).



9 Table de vérité (Rappel)

- Si une fonction logique possède **N variables** logiques $\rightarrow 2^n$ combinaisons \rightarrow la fonction possède **2^n valeurs**.
- Les 2^n combinaisons sont représentées dans une table qui s'appelle **table de vérité**.



9 Table de vérité (Exemple)

A	B	C		S	
0	0	0		0	→ $A + B + C$: max terme
0	0	1		0	→ $A + B + \bar{C}$: max terme
0	1	0		0	→ $A + \bar{B} + C$: max terme
0	1	1		1	→ $\bar{A} . B . C$: min terme
1	0	0		0	→ $\bar{A} + B + C$: max terme
1	0	1		1	→ $A . \bar{B} . C$: min terme
1	1	0		1	→ $A . B . \bar{C}$: min terme
1	1	1		1	→ $A . B . C$: min terme



Extraction de la fonction logique à partir de la T.V

- F = somme min termes

$$F(A, B, C) = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

- F = produit des max termes

$$F(A, B, C) = (A + B + C) (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C) (\bar{A} + B + C)$$



Forme canonique d'une fonction logique

- On appelle **forme canonique** d'une fonction la forme où chaque **terme** de la fonction comporte **toutes les variables**.
- Exemple :

$$F(A, B, C) = ABC\bar{C} + A\bar{C}B + \bar{A}BC$$

Il existe plusieurs formes canoniques : les plus utilisées sont la première et la deuxième forme .



Première forme canonique

- **Première forme canonique** (forme disjonctive) : somme de produits
- C'est la somme des min termes.
- Une disjonction de conjonctions.
- Exemple :

$$F(A, B, C) = \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

- Cette forme est la forme **la plus utilisée.**




Deuxième forme canonique

- **Deuxième forme canonique** (conjonctive): produit de sommes
- Le produit des max termes
- Conjonction de disjonctions
- Exemple :

$$F(A, B, C) = (A + B + C) (A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + C) (\bar{A} + B + C)$$

La **première et la deuxième** forme canonique sont équivalentes .



Simplification des fonctions logiques



10. Simplification des fonctions logiques

- L'objectif de la simplification des fonctions logiques est de :
 - réduire le **nombre de termes** dans une fonction
 - et de réduire le **nombre de variables** dans un terme
- Cela afin de réduire le nombre de **portes logiques** utilisées
→ **réduire le coût du circuit**
- Plusieurs méthodes existent pour la simplification :
 - La Méthode algébrique
 - Les Méthodes graphiques : (ex : table de karnaugh)
 - Les méthodes programmables



A Méthode algébrique

- Le principe consiste à appliquer les **règles** de l'algèbre de **Boole** afin d'éliminer des variables ou des termes.
- Mais il n'y a pas une **démarche bien spécifique**.
- Voici quelques règles les plus utilisées :

$$A \cdot B + \overline{A} \cdot B = B$$

$$A + A \cdot B = A$$

$$A + \overline{A} \cdot B = A + B$$

$$(A + B)(A + \overline{B}) = A$$

$$A \cdot (A + B) = A$$

$$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$$



Règles de simplification

- **Règles 1** : regrouper des termes à l'aide des règles précédentes
- Exemple

$$\begin{aligned}ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}CD &= AB(C + \bar{C}) + A\bar{B}CD \\ &= AB + A\bar{B}CD \\ &= A(B + \bar{B}(CD)) \\ &= A(B + CD) \\ &= AB + ACD\end{aligned}$$



- Règles 2 : Rajouter un terme déjà existant à une expression
- Exemple :

$$A B C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C} =$$

$$A B C + \bar{A} B C + A B C + A \bar{B} C + A B C + A B \bar{C} =$$

$$BC + AC + AB$$



- **Règles 3** : il est possible de supprimer un terme **superflu** (un terme en plus), c'est-à-dire déjà inclus dans la réunion des autres termes.
- Exemple 1 :

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= A B + \bar{B}C + AC = AB + \bar{B}C + AC (B + \bar{B}) \\ &= AB + \bar{B}C + ACB + A\bar{B}C \\ &= AB (1 + C) + \bar{B}C (1 + A) \\ &= AB + \bar{B}C \end{aligned}$$

**B**

Simplification par la table de Karnaugh

Les termes adjacents

- Examinons l'expression suivante :

$$A \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

- Les deux termes possèdent les mêmes variables. La seule différence est l'état de la **variable B qui change**.
- Si on applique les règles de simplification on obtient :

$$AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$$

- Ces termes sont **dites adjacents**.



Exemple de termes adjacents

Ces termes sont adjacents

$$A.B + \overline{A}.B = B$$

$$A.B.C + A.\overline{B}.C = A.C$$

$$A.B.C.D + A.B.\overline{C}.D = A.B.D$$



Description de la table de karnaugh

- La méthode de Karnaugh se base sur la **règle précédente**.
- La méthode consiste à mettre en évidence par une méthode **graphique** (un tableaux) tous les termes qui sont adjacents (qui ne diffèrent que par **l'état d'une seule variable**).
- La méthode peut s'appliquer aux fonctions logiques de **2,3,4,5 et 6 variables**.
- Un tableau de Karnaugh comportent **2^N cases** (N est le nombre de variables).



		A	
		0	1
B	0		
1			

		AB			
		00	01	11	10
C	0				
1					

Tableau à 2 variables

Tableaux à 3 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

Tableau à 4 variables



Tableau à 5 variables

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$U = 0$

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

$U = 1$



Dans un tableau de karnaugh , chaque case possède un certain nombre de **cases adjacentes**.

		AB			
		00	01	11	10
C	0				
	1				

Les trois cases bleues sont des cases adjacentes à la case rouge

		AB			
		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				
	00				




Passage de la table de vérité à la table de Karnaugh

Exemple :

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

 



Méthode de simplification (Exemple : 3 variables)

- L'idée de base est d'essayer de regrouper (faire **des regroupements**) les **cases adjacentes** qui comportent des **1** (rassembler les termes adjacents).
- Essayer de faire des regroupements avec le maximum de cases (16,8,4 ou 2)
- Dans notre exemple on peut faire uniquement des regroupements de 2 cases .

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1


$ABC\bar{C} + ABC = AB$



Les cases regroupées doivent être adjacentes c'est à dire qu'une seule variable change d'une case à l'autre .

Grâce au binaire réfléchi c'est le cas pour les cases voisines !

... mais pas seulement !!!!

 

1 case

2 cases


4 cases

8 cases

TOUJOURS 2^n CASES




 - Puisque il existent encore des cases qui sont en dehors d'un regroupement on refait la même procédure : former des regroupements.
- Une case peut appartenir à plusieurs regroupements





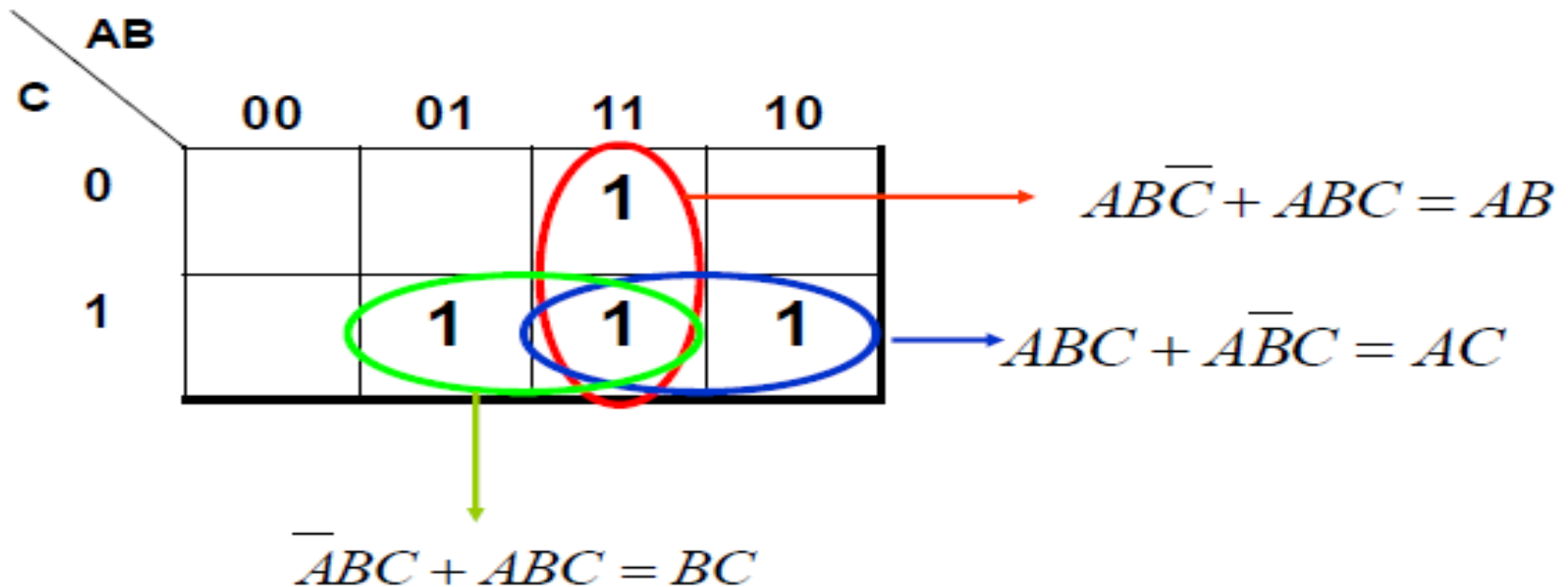- On s'arrête lorsque il y a plus de 1 en dehors des regroupements
- La fonction final est égale à la réunion (somme) des termes après simplification.



$$F(A, B, C) = AB + AC + BC$$



Exemple 1 : 3 variables

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1	1	1	1	1

$$F(A, B, C) = C + AB$$



Exemple 1 : 3 variables

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1	1	1	1	1


$$F(A, B, C) = C + AB$$



Exemple 2 : 4 variables

		AB			
		00	01	11	10
CD	00				1
	01	1	1	1	1
	11				
	10		1		

$$F(A, B, C, D) = \overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C.\overline{D}$$



Cas d'une fonction non totalement définie

- Examinons l'exemple suivant :

Une serrure de sécurité s'ouvre en fonction de quatre clés A, B, C D. Le fonctionnement de la serrure est définie comme suite :

$S(A,B,C,D) = 1$ si au moins deux clés sont utilisées

$S(A,B,C,D) = 0$ sinon

Les clés A et D ne peuvent pas être utilisées en même temps.

- On remarque que si la clé A et D sont utilisées en même temps l'état du système n'est pas déterminé.
- Ces cas sont appelés cas impossibles ou interdites → comment représenter ces cas dans la table de vérité ?.



- Pour les cas impossibles ou interdites il faut mettre un **X** dans la T.V .
- Les cas impossibles sont représentées aussi par des **X** dans la table de karnaugh

	AB			
CD \	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	1
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X



- Il est possible d'utiliser les **X** dans des regroupements :
 - Soit les prendre comme étant des **1**
 - Ou les prendre comme étant des **0**
- Il ne faut pas former des regroupement qui contient uniquement des **X**

		AB			
		00	01	11	10
CD	00			1	
	01		1	X	X
	11	1	1	X	X
	10		1	1	1

AB



CD \ AB	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD$$



AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01		1	X	X
11	1	1	X	X
10		1	1	1

$$AB + CD + BD$$





*Merci pour
votre aimable attention*